
NAMA: PUNGKY ARDIYANSAH

KELAS: D3TK-43-02 NIM: 6702190032
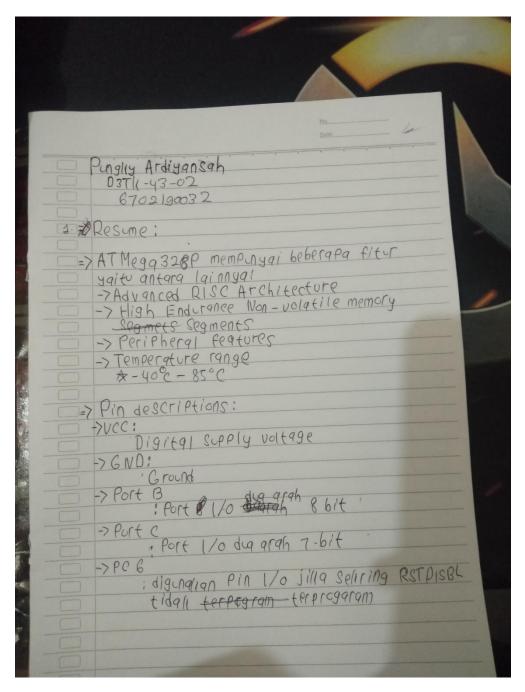
## TUGAS 2 DASAR SISTEM MINIMUM

➤ Tulislah resume mengenai pin I/O analog dan digital pada ATMega328P yang Anda baca dari data sheet. Kerjakan dengan tulis tangan ◊ capture (kualitas baik dan terbaca)




NAMA: PUNGKY ARDIYANSAH


KELAS: D3TK-43-02 NIM: 6702190032

### TUGAS 2 DASAR SISTEM MINIMUM

### ➤ Blok Clock :

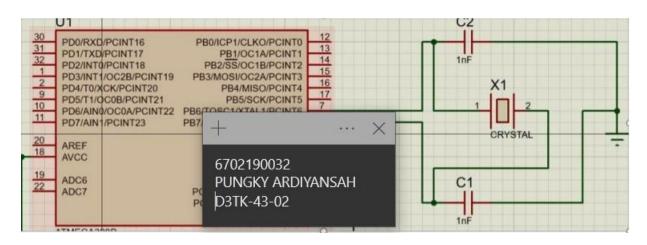

# ➢ Blok Reset

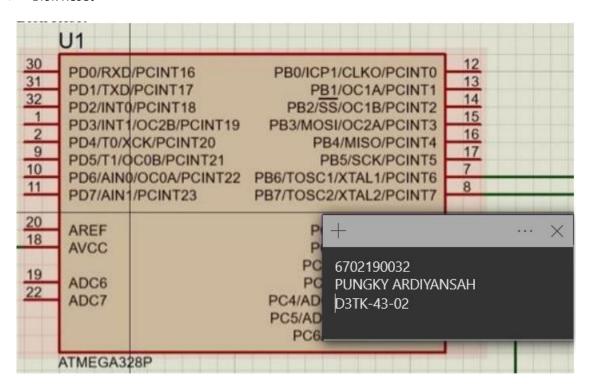


NAMA: PUNGKY ARDIYANSAH

KELAS: D3TK-43-02 NIM: 6702190032
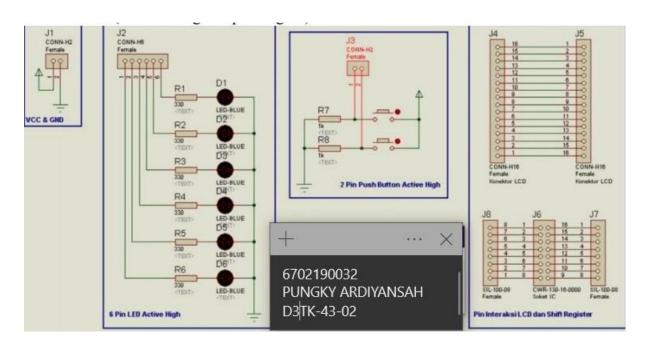
# TUGAS 2 DASAR SISTEM MINIMUM

➤ Blok Port I/O (Baik Analog maupun Digital)



# Blok Catu Daya

